

Project Report CPE 224 CPE 224 2/2017: Term Project

Part 1: Simple MIPS instruction

Format	Instruction Name
R-type	ADD, SUB, AND, OR, SLT
I-type	LW, SW, ADDI

Summaries: เพิ่ม control unit ที่ใช้ แยกคำสั่ง ระหว่าง R-type , I-type ซึ่งเราสามารถ อ้างอิงได้ตาม mips instruction sheet ดังนี้

 


Figure 1 แสดง Basic Instruction formats

ซึ่งในส่วนของ คำสั่งประเภท R-type นั้น จะมี Op-code เป็น 6'b000000 เหมือนกัน ต่างที่ funct เพราะ R type มีการใช้ ALU operation ที่หลากหลาย (+ - shift and or) จะใช้ operation ไหนขึ้นอยู่กับ funct ซึ่งจะถูกควบคุมผ่าน ALU control ซึ่งจะแตกต่างกันในส่วน ของ funct ที่ใช้ ซึ่งจะถูกควบคุม โดย ALU control เพื่อสั่งใช้งาน คำสั่ง ALU ต่อไป

Part 2: Design an additional datapath to support branch-on-equal (BEQ) and jump (J) instructions.

Summaries: branch on equal หรือ BEQ จะเป็นคำสั่งประเภท I-type จาก mips instruction sheet ระบุว่า (if(R[rs]==R[rt]) then PC=PC+4+BranchAddr) แสดงว่า คำสั่งนี้ BEQ \$s,\$t,offset เมื่อ \$s == \$t เมื่อไหร่ ตัว processor จะสั่งให้ทำการ branch โดยสามารถควบคุมผ่าน ALU ในคำสั่งที่เป็น subtract และเพิ่ม zero bit เข้าไป เพื่อเช็คค่า R[rs] == R[rt] หรือเปล่า ? ถ้าเท่ากันแล้ว zero bit จะเท่ากับ 1

แต่ในส่วนของคำสั่ง Jump หรือ J เป็นคำสั่งประเภท J-type ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีรูปแบบคำสั่งเป็น J target_address (PC = Address) เป็นคำสั่งที่จะทำการ jump เลย หากทำงาน instruction นี้

Part 3: Extend your processor to support LB and SLL instruction.

Summaries: ในส่วนของ load-byte หรือ LB เป็นคำสั่งประเภท I-type เช่นเดียวกับ load-word โดยจะแตกต่างกันที่ load-byte เป็นการดึงข้อมูลมาทีละ 1 แต่ load-word เป็นการดึงข้อมูลมาทีละ 4 byte ซึ่งคำสั่งจะเป็น lb \$t, offset(\$s) ซึ่งตาม mips reference แล้ว จะเป็นการใช้บวกที่ ALU เพื่อเป็นการ load memory จาก byte ที่เป็น base address + offset

แต่ในส่วนของ Shift-left-logical จะเป็นคำสั่งประเภท R-type ที่ จะทำการ shift logical bit ไปยังทางซ้าย จาก mips instruction sheet ระบุว่า $R[rd] = R[rt] \ll \text{shamt}$ ดังนั้นจะเป็นการส่งคำสั่งไปยัง ALU ผ่าน ALU control ผ่าน funct ใหม่ ที่ จะทำการเลื่อน bit ไปเท่ากับ shamt

ซึ่งได้ทำการเพิ่ม input ของ shamt เข้าไปใหม่ในส่วน of top-modul -> ALU ซึ่งจาก mips reference sheet พบว่า shamt คือ ตำแหน่ง instruction[10:6] และทำการเลื่อน bit ไปทางซ้าย โดยเขียนคำสั่งเป็น $s = b \ll \text{shamt}$

Part 4: *Extend your processor to support JAL, JR.*

Summaries: ในส่วนของ Jump-and-link หรือ JAL จะเป็น คำสั่งประเภท J-type ซึ่งตาม mips reference ระบุว่า $R[31]=PC+8$; $PC=\text{JumpAddr}$ ซึ่งในส่วน of $R[31]$ ก็คือ \$ra หรือ return address ที่ จะระบุไปว่า ตำแหน่ง PC ต่อไปคือ อะไรตามที่ ระบุไว้ แต่เราได้เปลี่ยน จาก $PC+8$ เป็น $PC+4$ เนื่องจากเราได้ตัดปัญหาเรื่อง memory-stall ออกไป ซึ่งสิ่งที่เรา ต้องเพิ่มคือ multiplexer ตรงส่วน of RegDst และ MemToReg ดังภาพ เพื่อเป็นตัวแยกว่าตำแหน่งไหนเอาไว้เก็บ \$ra

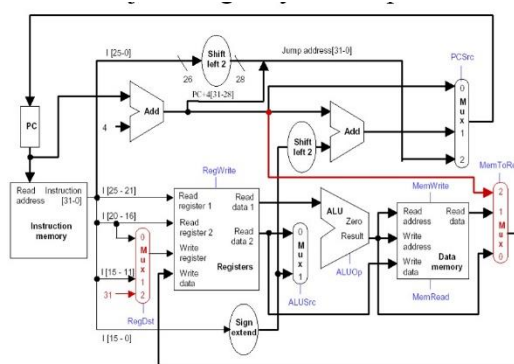


Figure 2 แสดง datapath ที่เพิ่มสายของ JAL

ส่วนคำสั่ง Jump register หรือ JR จะเป็นคำสั่งประเภท R-type ซึ่งตาม mips reference ระบุว่า $PC=R[rs]$ ซึ่งใน ส่วนของ $R[rs]$ เป็น \$ra เราจะทำตัวเช็คหนึ่งตัวขึ้นมาชื่อว่า Jumregister ซึ่งถ้าคำสั่งเป็น JR เราจะระบุให้ Jumregister เป็น 1 แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นจะให้ เป็น 0 ซึ่งตรงส่วน new_address จะแก้เป็น assign $\text{new_address} = \text{JumpReg} ? \text{read_data_1}$: ซึ่งคำสั่ง jump register จะเป็นการ jump ไปยังตำแหน่ง \$ra ที่เก็บไว้

สมาชิก

59070501024, 59070501043, 59070501047, 59070501069